

B.SC. 5 SEM PHYSICS 2025-26
SKELETON PRACTICAL PAPER

प्रश्न

i) आरेख

ii) उपकरण

iii) सिद्धांत

iv) प्रेक्षण

v) प्रेक्षण सारणी

vi) गणना

vii) परिणाम

viii) सावधानियाँ

एक छात्र निम्नलिखित में से कोई एक प्रश्न चुनें:

1 उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में दिए गए ट्रांजिस्टर (PNP/NPN) के अभिलक्षणों का अध्ययन करें।


2 एक जंक्शन डायोड और एक जेनर डायोड के अभिलक्षणों का अध्ययन करें।

3 एक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर (FET) के अभिलक्षणों का अध्ययन करें और एक परिमित लाभ वाला प्रवर्धक डिज़ाइन करें।


4 असतत घटकों का उपयोग करके OR, AND और NOT लॉजिक गेट्स का अध्ययन करें और उनकी तुलना TTL एकीकृत परिपथों (ICs) से करें।

5 चार-जांच विधि का उपयोग करके अर्धचालक में प्रतिरोध की तापमान निर्भरता का अध्ययन करें।


(1) OR-gate का परिपथ:->

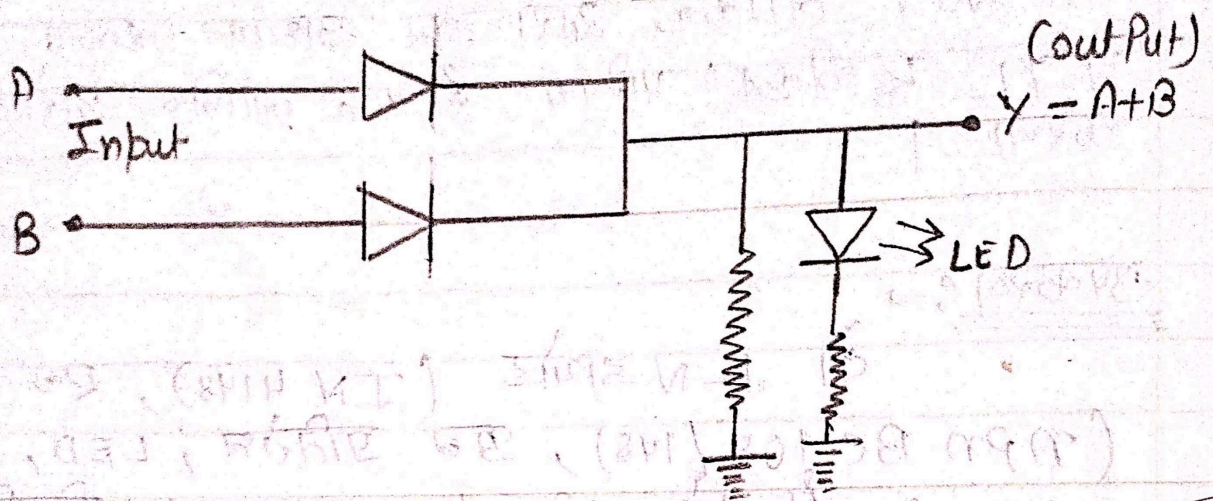


(2) AND-gate का परिपथ:->

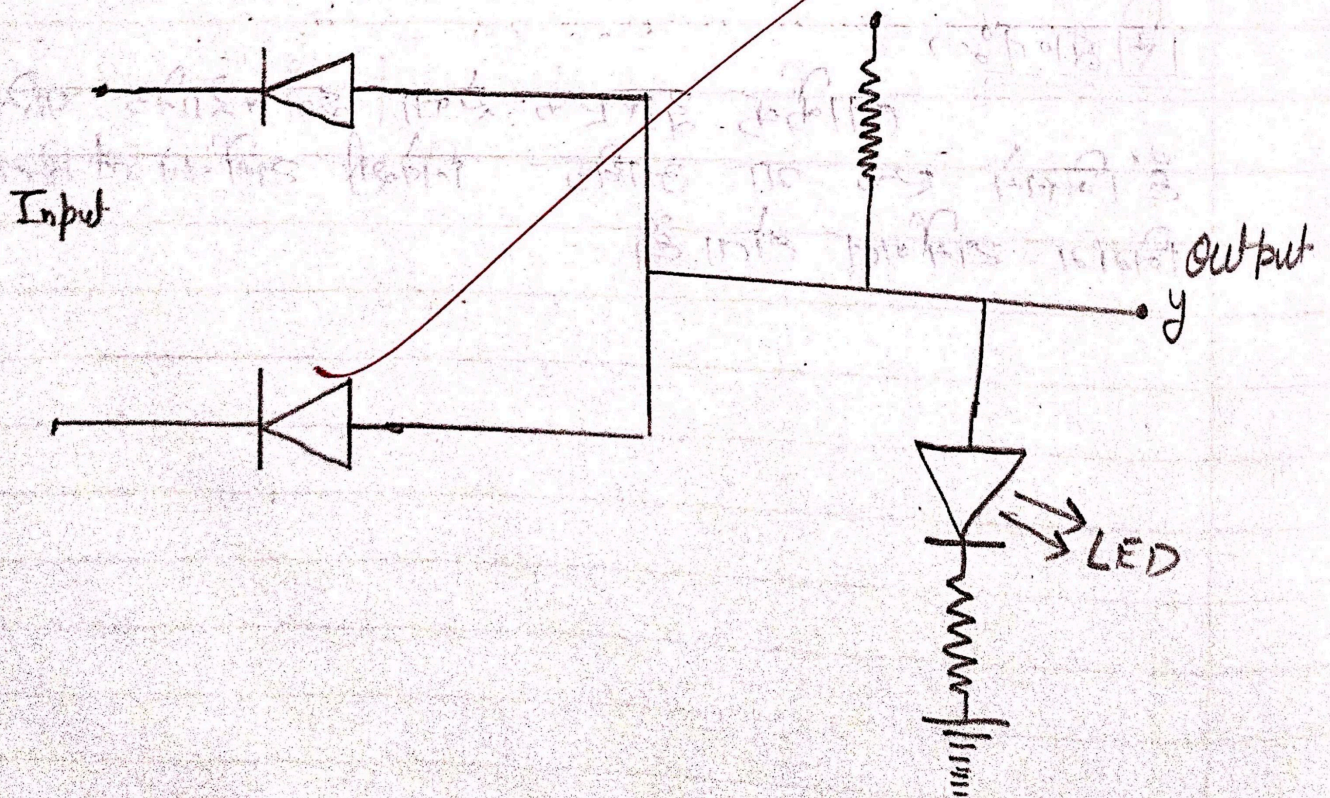


(1) OR-gate का परिपथ:->

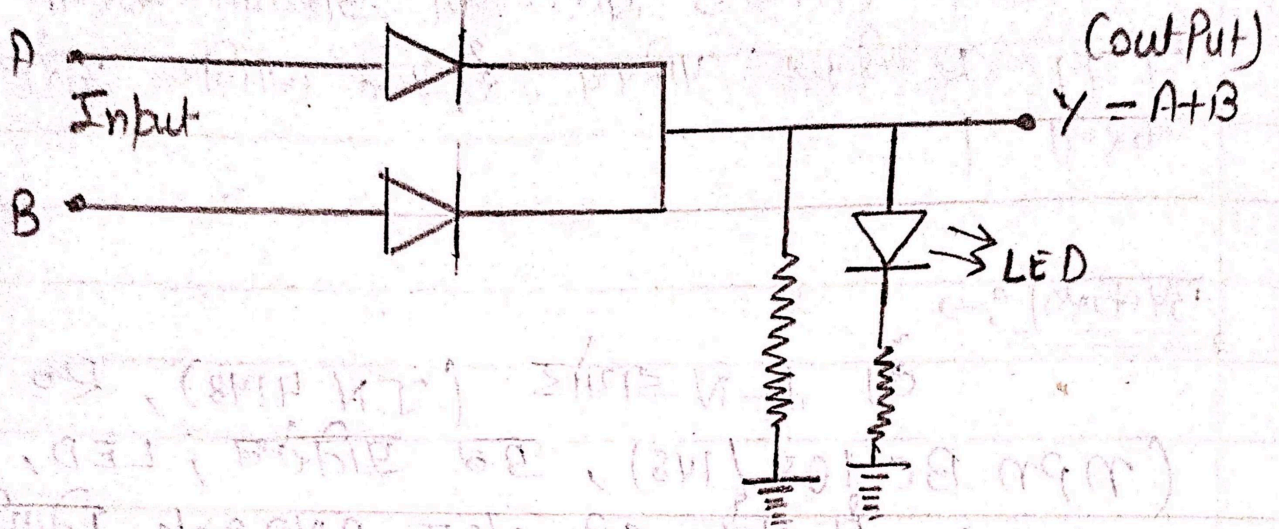


(2) AND-gate का परिपथ:->

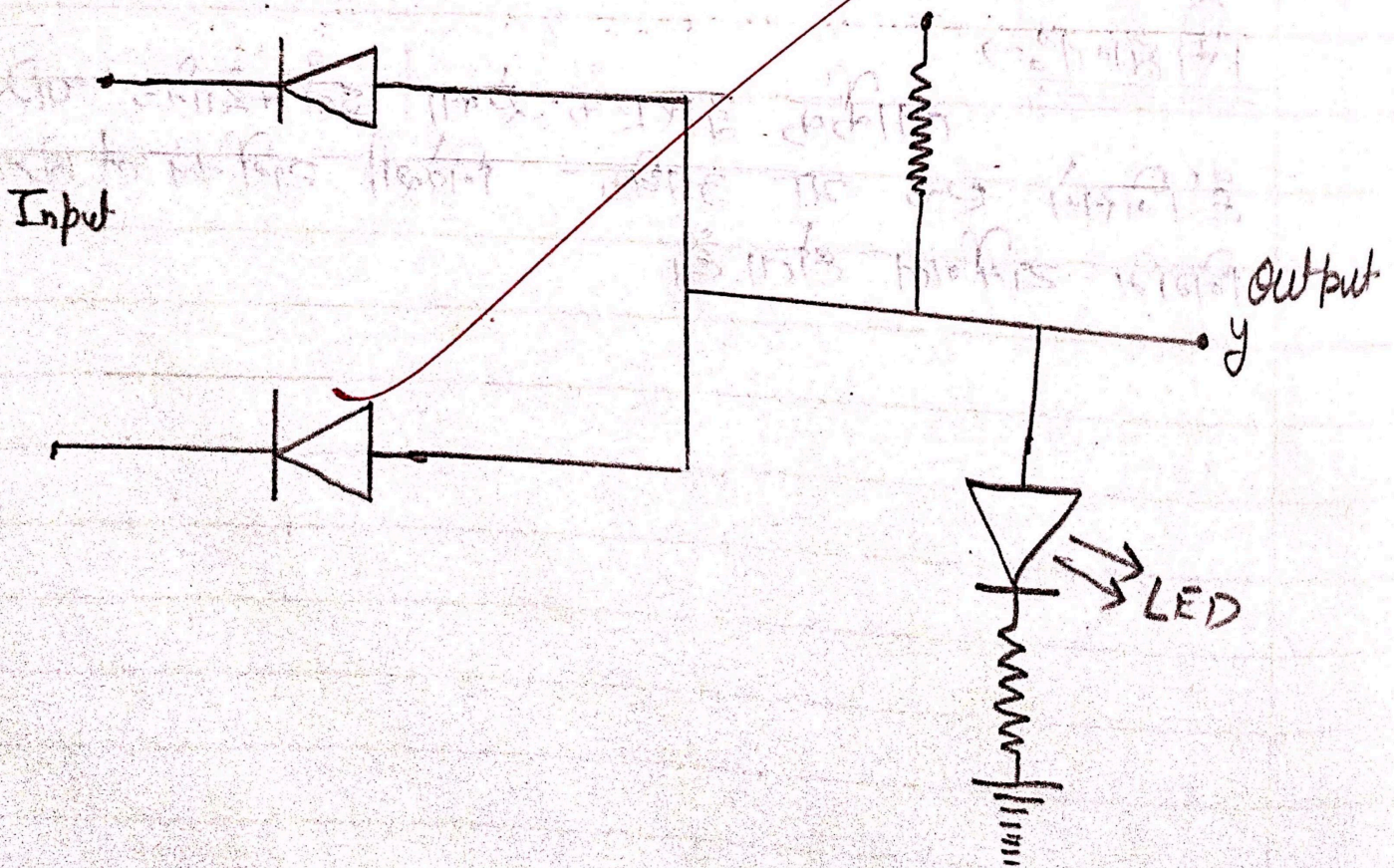


(3) NOT-gate का परिपथ :-

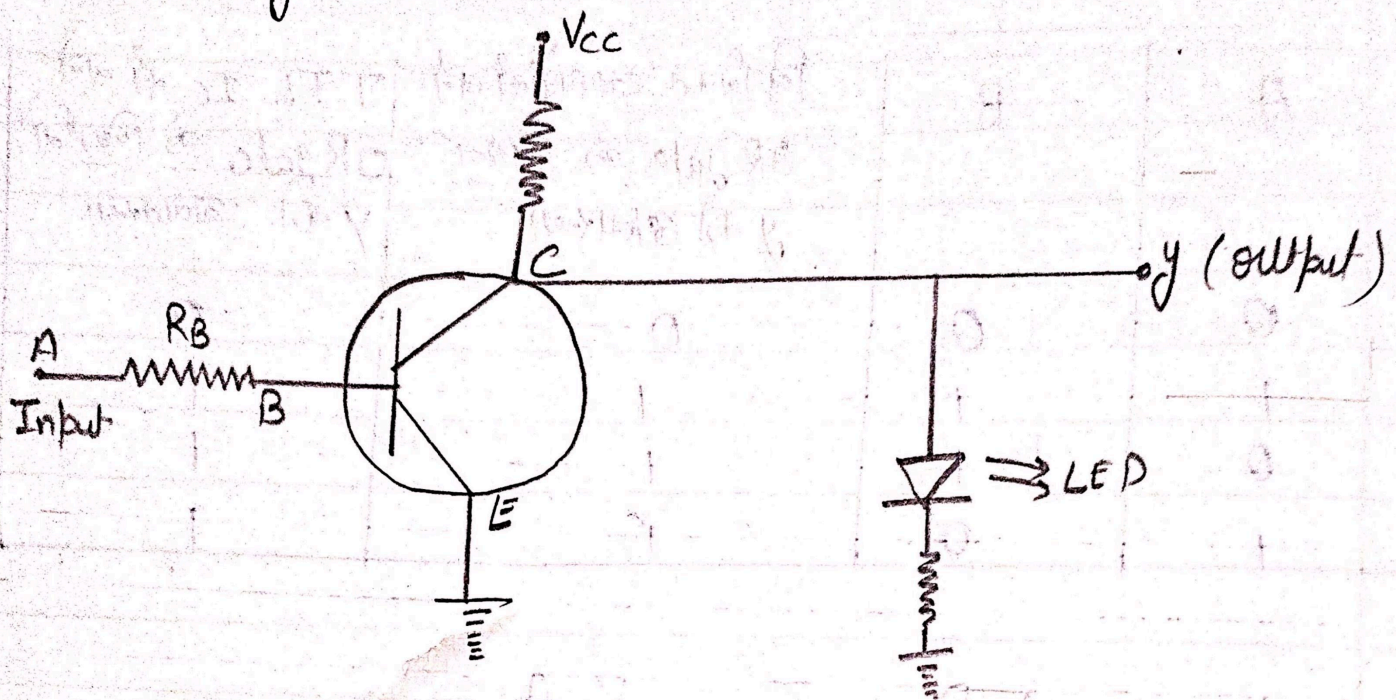

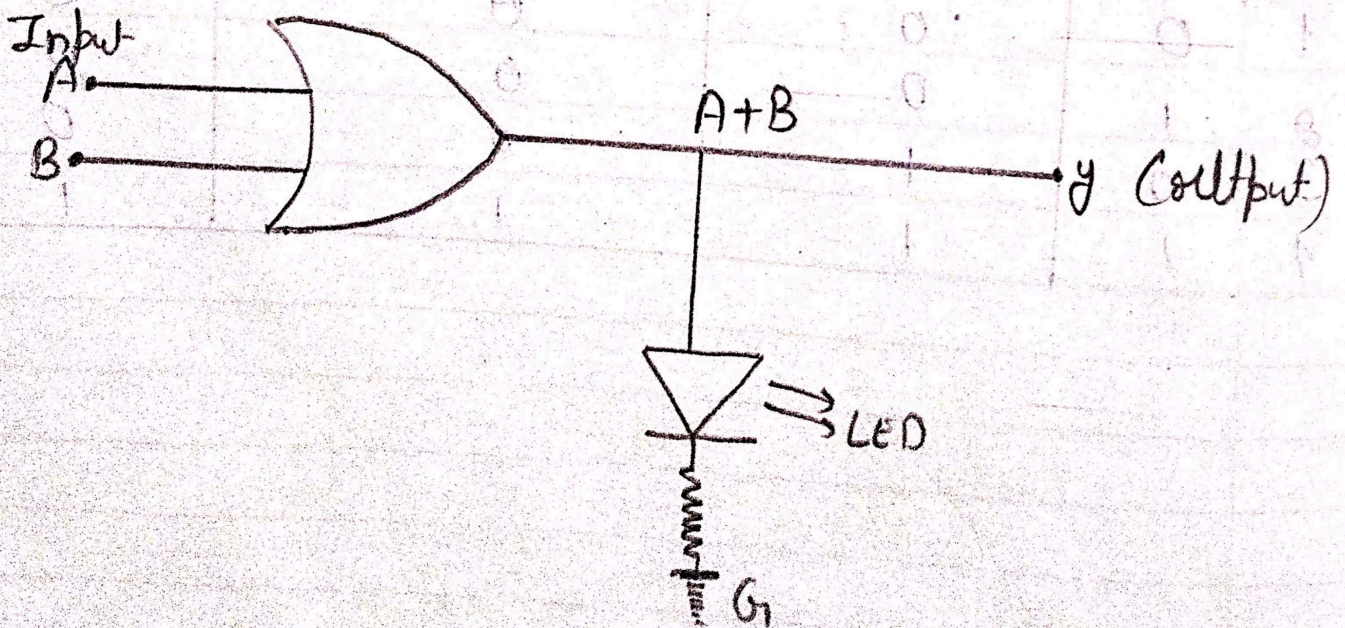
4. TTL IC का जल OR gate से सत्यमान सारणी हेतु परिपथ :-



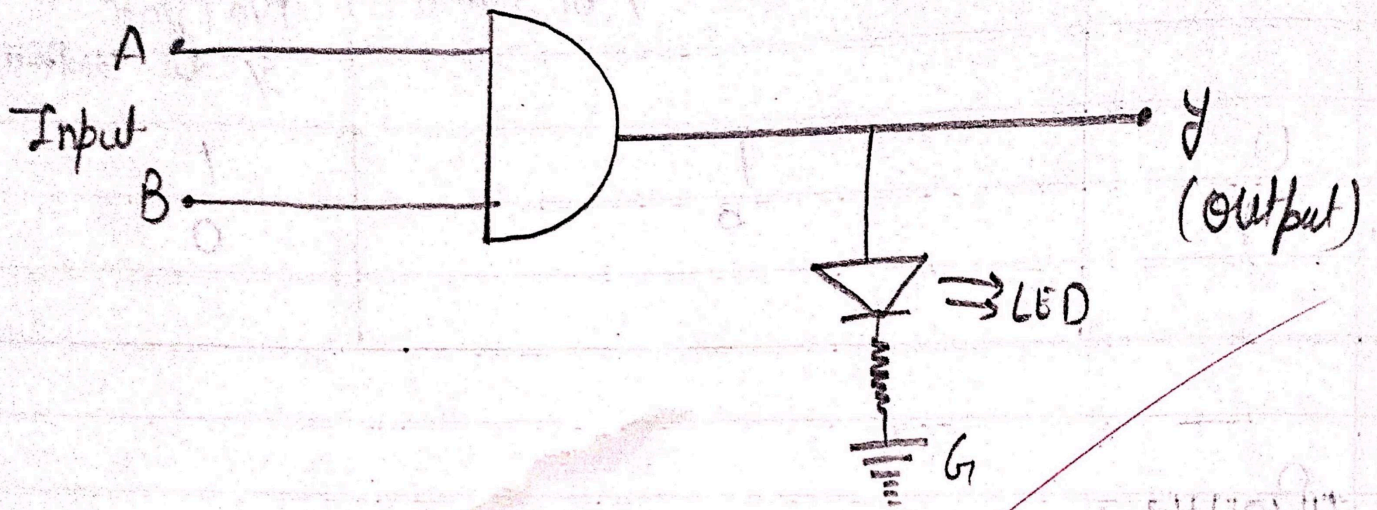(5) TTL IC से प्राप्त AND gate से सत्यमान सारणी हेतु
परिपथ:-



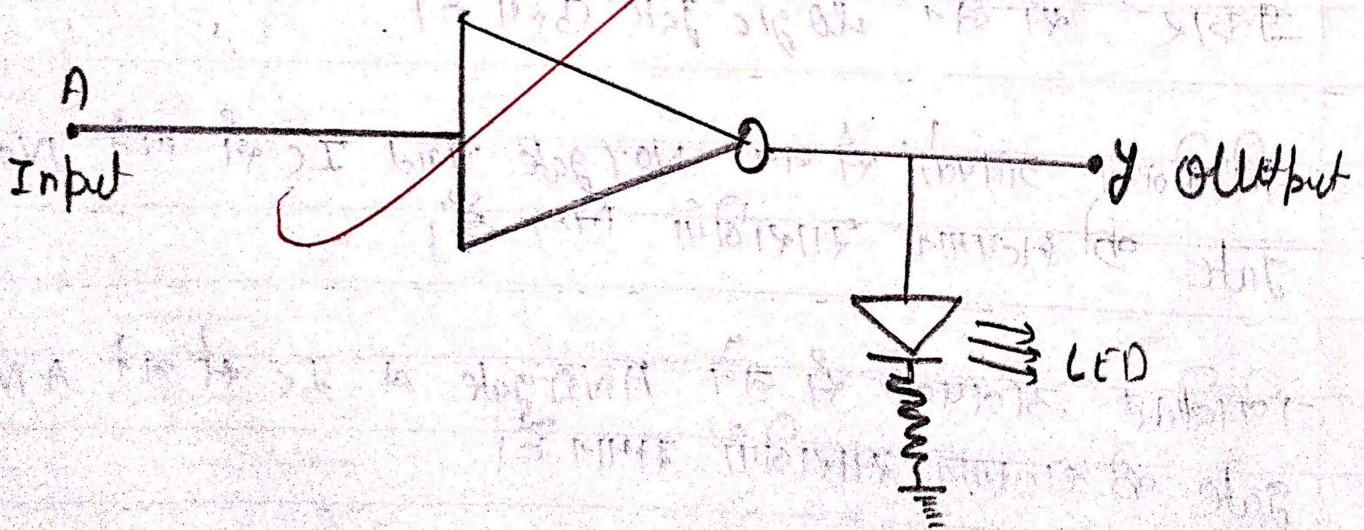(6.) TTL IC से प्राप्त NOT gate से सत्यमान सारणी हेतु
परिपथ:-



उद्देश्य: →

विभिन्न अवयवों का उपयोग कर OR, AND व NOT लॉजिक द्वारों का अध्ययन करना तथा TTL रचित परिपथ से प्राप्त लॉजिक द्वारों से तुलना करना।

उपकरण: →

दो P-N डायोड (IN 4148), एक ट्रांजिस्टर (npn BC 108/148), एक प्रतिरोध, LED, TTL (NAND) से बने OR, NOT, AND गेट नियमित पावर सप्लायर या इनसे युक्त पैनल बोर्ड तथा संयोजन के तार।

सिद्धान्त: →

लॉजिक द्वार एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसमें एक या अधिक निवेशी टर्मिनल ले डिन एक निगम टर्मिनल होता है।

(1) OR - Gate के लिए सत्यमान सारणी :-

	A	B	विविन्न अवस्थाओं में OR gate के निर्गम Y की अवस्था	TTL IC में OR gate के निर्गम Y की अवस्था
1	0	0	0	0
2	1	1	1	1
3	0	1	1	1
4	1	0	1	1

(2) AND gate के लिए सत्यमान सारणी :-

	A	B	विविन्न अवस्थाओं में AND gate के निर्गम Y की अवस्था	TTL IC में AND gate के निर्गम Y की अवस्था
1	0	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0	1	0	0
4	1	1	1	1

(3) NOT gate के लिए सत्यमान सारणी:-

A		विविन्न अवयवों से बने NOT गेट के निर्गम Y की अवस्था	TTL IC से बने NOT gate के निर्गम Y की अवस्था
1.	0	1	1
2.	1	0	0

परिणाम:-

(1) विभिन्न अवयवों से बने OR gate and IC से बने OR gate की सत्यमान सारणियाँ निम्न हैं। अर्थात् दोनों प्रकार से बने logic gate तुल्य हैं।


(2) विभिन्न अवयवों से बने NOT gate and IC से बने NOT gate की सत्यमान सारणियाँ निम्न हैं।

(3) विभिन्न अवयवों से बने AND gate व IC से बने AND gate की सत्यमान सारणियाँ समान हैं।

सावधानियाँ :-

- (1) सम्बंध साफ व कसे डस देने चाहिए
- (2) संयोजन तारों की सांतत्यता चेक करनी चाहिए।
- (3) AND तथा NOT गेट वजाते समय V_{CC} (5V) सही स्थान पर लगानी चाहिए।
- (4) LED की जांच कर लेनी चाहिए कहीं बलब न हो।

परिपथ:-

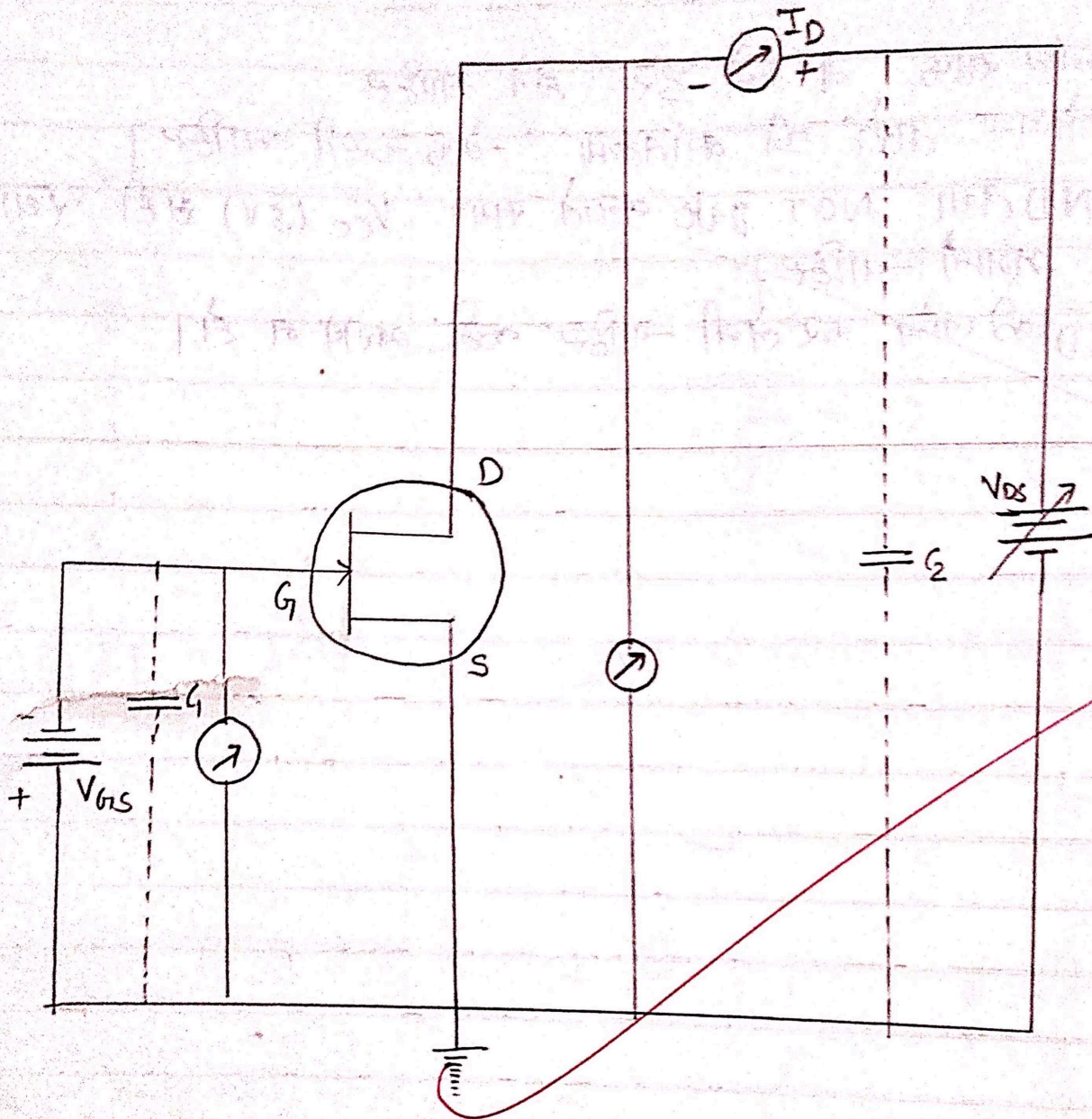

उद्देश्य :-

क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर (FET) के अभिलाक्षणिकों का अध्ययन करना ।

आकरो :-

FET अभिलाक्षणिक अध्ययन बोर्ड जिसमें एक N-FET सतत परिवर्ति नियमित D.C., पावर सप्लाय (0-20V, 0-12V), D.C. Voltmeter, D.C. ammeter capacitor, संबंधित तार etc.

सिद्धान्त :-ड्रेन अभिलाक्षणिक :-

Gate Source की Reverse-biasing Voltage (V_{GS}) को स्थिर मान पर रखकर ड्रेन धारा I_D की ड्रेन स्रोत वोल्टता (V_{DS}) पर निर्भरता को प्रदर्शित करने वाला वक्र ड्रेन अभिलाक्षणिक कहलाता है।

अन्योन अभिलाक्षणिक :-

V_{DS} को स्थिर रखकर, I_D की Reverse-biasing gate Source (V_{GS}) पर निर्भरता को व्यक्त करने वाले वक्र अन्योन (आन्तरिक) अभिलाक्षणिक कहलाते हैं।

संकुचन वोल्टता (V_{po}):

$V_{GS} = 0$ के लिए ड्रेन अभिलासिक वक्र की रेखाएं क्षेत्र और संवृद्ध क्षेत्र की सीमा पर V_{DS} का वह मान जिसके बाद I_D नियत हो जाती है। V_{po} कहलाती है।

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{po}}\right)^2$$

$\therefore V_{po} =$ संकुचन वोल्टता

$I_{DSS} =$ संकुचन क्षेत्र में ड्रेन स्रोत द्वारा प्रवाह $V_{GS} = 0$ है।

FET प्रचलः

गतिरु ड्रेन प्रतिरोधः

(1)

$$r_d = \left(\frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \right)_{V_{GS} = \text{constant}}$$

$\therefore V_{GS} =$ स्रोत-वापस वोल्टता

(2) अन्योन्यचालकताः

$$g_m = \left(\frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \right)_{V_{DS} = \text{constant}}$$

(3) प्रवर्धन गुणांकः

$$\mu = \left(\frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}} \right)_{I_D = \text{const}}$$

$$\mu = r_d \cdot g_m$$

गणना :-
 (1) सारणी (1) से प्रत्येक V_{GS} के स्थिर मान के लिए प्रेषित V_{DS} व I_D से ड्रेन आवोल्टाज वक्र बनाना

$$V_{DSS} = 7.2 \text{ mA}$$

(2) सारणी (2) में V_{GS} व I_D के मध्य ग्राफ

$$\frac{V_{PO}}{2} = -2.5 \text{ V}$$

(3) षट की गणना
 ग्राफ (1) में $V_{PO} = -5 \text{ V}$ के संगत आरेख से

$$V_{GS} = -1 \text{ V}$$

$$\Delta I_D = I_2 - I_1 = 1.4 - 0.8 = 0.6 \text{ mA} = 0.6 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$\Delta V_{DS} = V_2 - V_1 = 7.3 - 2 = 5.3 \text{ V}$$

$$r_d = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} = \frac{5.3}{0.6 \times 10^{-3}} = 8.833 \times 10^3 \Omega$$

(4) g_m की गणना :-

$$V_{DS} = 1 \text{ V के संगत}$$

$$\Delta I_D = I_2 - I_1 = 1.3 - 0.6 = 0.7 \text{ mA}$$

$$\Delta V_{GS} = V_2 - V_1 = -2 + 3 = 1 \text{ V}$$

$$\Delta g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} = \frac{0.7}{1} = 0.7 \times 10^{-3} \text{ A}$$


$$\Rightarrow \mu = r_d \times g_m$$

$$= 8.833 \times 10^3 \times 0.7 \times 10^{-3}$$

$$\boxed{\mu = 6.1831}$$

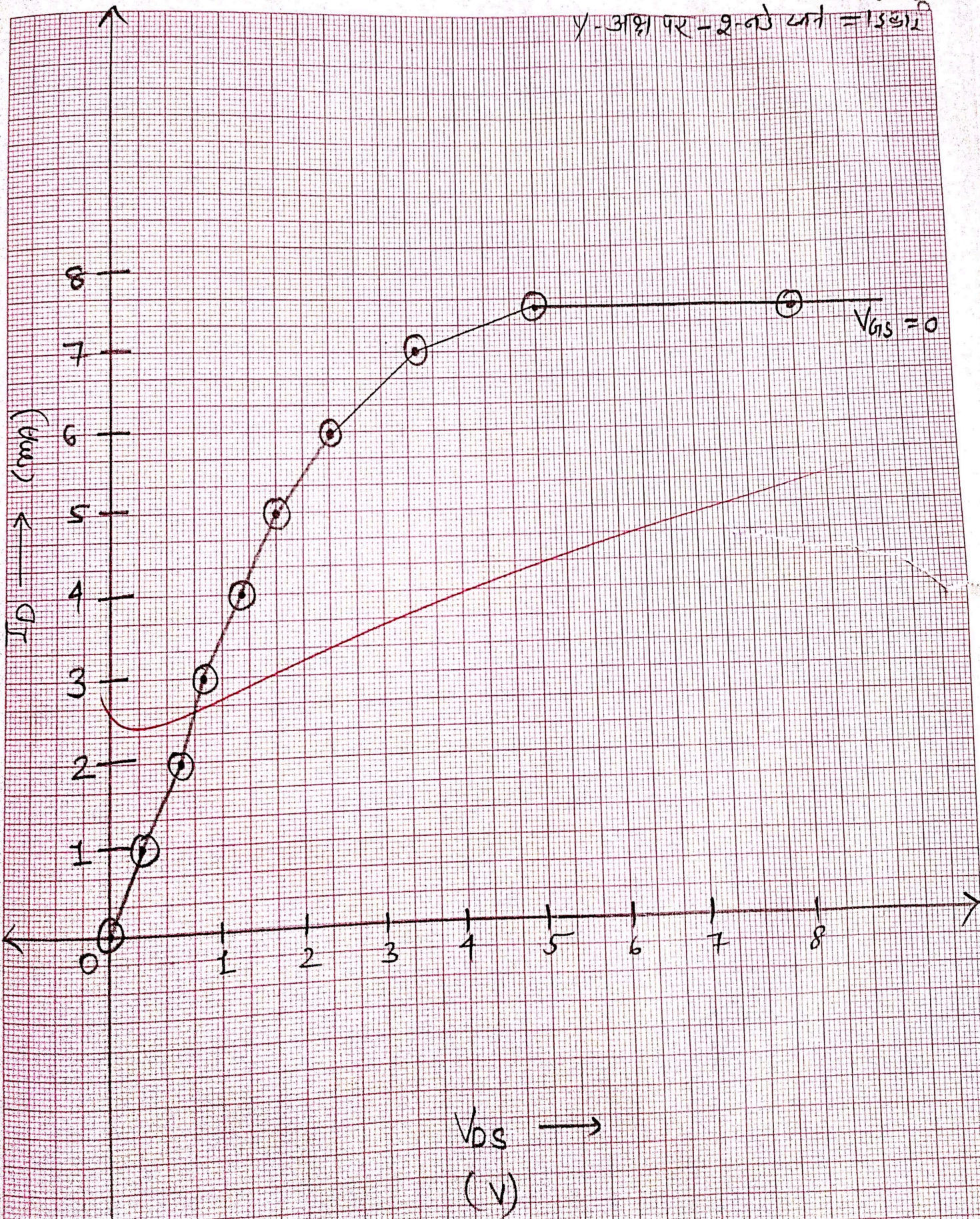
(1) ડ્રેન આમેલક્ષણિક વક્ર

ધેમાના $\rightarrow$ X-અક્ષ પર 2-વડેમાને
 $= 1.5 \text{ કીડી}$
 Y-અક્ષ પર - 2-વડે માને $= 1.5 \text{ કીડી}$



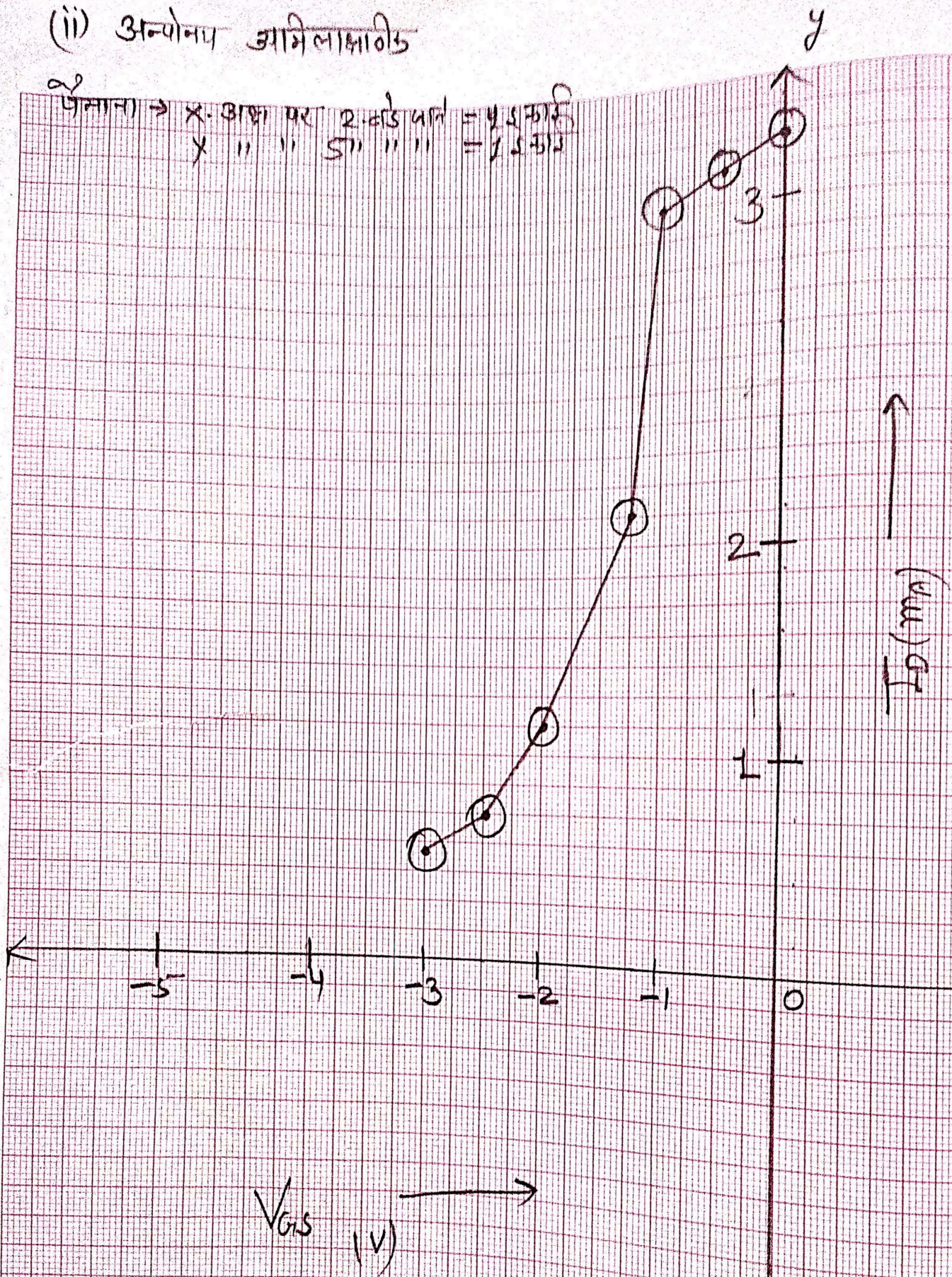(ii) અન્યોનપ ગ્રામિ લાક્ષણિક

પોતાના $\rightarrow$ X-અક્ષ પર 2-કોડ બાજુ = 4.5 કમી
 Y " " 5 " " " = 1.5 કમી



सारणी-I (ड्रेन अभिलक्षणिक / उन्नयनिक स्रोत अभिविज्ञापन)

क्र.सं.	गेट स्रोत वोल्टता (V_{GS})	ड्रेन स्रोत वोल्टता (V_{DS})	ड्रेन धारा (I_D)	गेट स्रोत वोल्टता (V_{GS})	ड्रेन स्रोत वोल्टता (V_{DS})	ड्रेन धारा (I_D)
1.	0.3	1	0.2	0.3	0.2	0.2
2.	0.6	2	0.4	0.6	0.4	0.4
3.	0.8	3	0.7	0.8	0.7	0.6
4.	1.2	4	1	1.2	1	0.8
5.	1.6	5	1.3	1.6	1.3	1
6.	2.2	6	1.8	2.2	1.8	1.2
7.	3.6	7	3.2	3.6	3.2	1.4
8.	5	7.2	7.8	5	7.8	1.6
9.	8	7.2	9.4	8	9.4	1.8

सारणी-II (अन्योनय अभिलक्षणिक / उन्नयनिक स्रोत अभिविज्ञापन)

क्र.सं.	गेट स्रोत वोल्टता (V_{GS}) V	ड्रेन स्रोत वोल्टता (V_{DS})	ड्रेन धारा (I_D) mA
1	0	3.4	
2	-0.5	3.3	
3	-1	3	
4	-1.5	2.2	
5	-2	1.3	
6	-2.5	0.7	
7	-3	0.6	


परिणाम :-

- (i) FET के लिए इन अभिलाषाविक ग्राफ - (1) और अन्योन अभिलाषाविक ग्राफ - 2 प्रदर्शित हैं।
- (ii) ग्राफ इस से इन स्रोत संतृप्त धारा $I_{DSS} = 7.2 \text{ mA}$
- (iii) ग्राफ इस से संकुचन वोल्टता $(V_{PO}) = -5 \text{ Volt}$
- (iv) ग्राफ इस व ग्राफ से FET के लिए निम्न अवलक्षण होते हैं।
 - (a) इन स्रोत प्रतिरोध
 - (b) अन्योन चालकता
 - (c) प्रवर्धन गुणांक

सावधानियाँ :-

- (1) प्रयोग से पहले निर्माता द्वारा FET के लिए दिये गये आंकड़ों की जानकारी करनी चाहिए।
- (2) इन अभिलाषाविक के लिए $|V_{GS}| < V_{PO}$ होनी चाहिए।
- (3) अन्योन अभिलाषाविक के लिए $V_{DS} > V_{PO}$ रखनी चाहिए।
- (4) वोल्टता तथा धारा आपन उचित परास के D.C. वोल्टता तथा D.C. अमीटर का उपयोग कर कनी चाहिए।

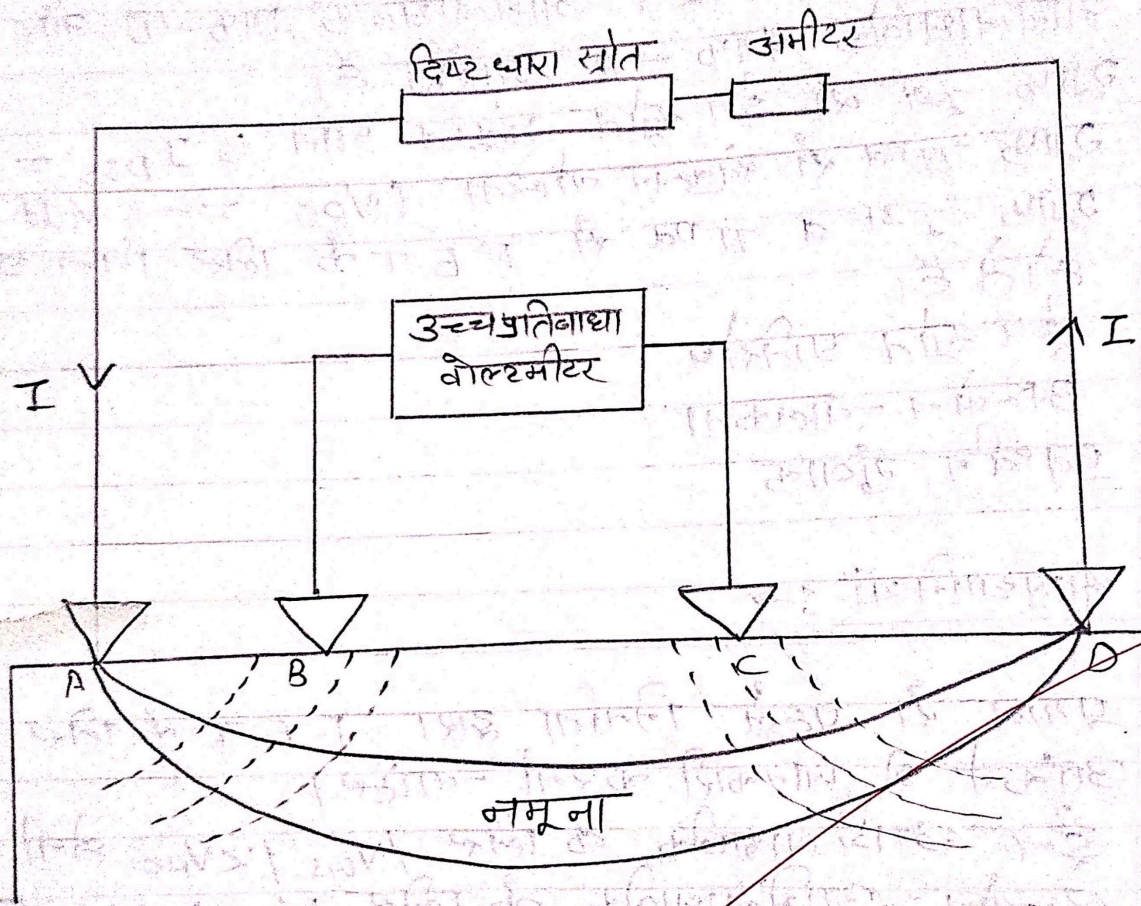चतुर्ध्रुवीय शलाका विधि से- अर्द्धचालक की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता चित्र



उद्देश्यः →

चतुर्अन्वेषी चालक विधि से किसी अर्द्धचालक की प्रतिरोधकता सीताप पर निर्गता का अद्यपन करना।

उपकरणः →

चतुर्अन्वेषी शालाका उपकरण (स्प्रिंग युक्त चार अन्वेषी शालाकायें, जर्मनियम क्रिस्टल (चिपके कप में) ताप परिवर्तन के लिए आवन, थर्मामीटर, स्थिर धारा स्रोत, आवन विद्युत यदाप, उच्च प्रतिवाधा, वोल्टमीटर, मिली अमीटर।

सिद्धान्तः →अर्द्धचालक की प्रतिरोधकताः →

जर्मनियम चिप की प्रतिरोधकता का मापन चतुर्अन्वेषी शालाका विधि में निम्न द्वारा प्रवाहित कर, किया जाता है। बाहरी-अन्वेषी शालाकाओं से प्रवाहित करने योग्य धारा, अर्द्धचालक नमूने में विद्युत क्षेत्र सेट अप करती है। विद्युत क्षेत्र सतत रेखाओं और समविश्व रेखाओं द्वारा रेखाओं से दर्शाया जाता है। आन्तरिक दो अन्वेषी शालाकाओं से बिंदु B व C के मध्य विभवान्तर एक उच्च प्रतिवाधा वोल्टमीटर का उपयोग कर मापा जाता है। वृद्ध आकार वाले अर्द्धचालक नमूने के लिए जिसकी मोटाई w क्रमागत अन्वेषी शालाकाओं के मध्य दूरी d से बड़त की है। के लिए प्रतिरोधकता का मान निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त होता है।

$$\rho = \frac{V}{I} \cdot \frac{2\pi d}{w}$$

माना $\rightarrow$

$$g = \frac{V}{I} \times 2\pi S \text{ तथा } G_T \left(\frac{G}{S} \right) = \frac{2S}{W} / n^2$$

$$g = \frac{I_0}{G_T (W/S)} = \frac{V_{II} \times 2\pi S}{\frac{2S}{W} / n^2} = \frac{V_{II} W S}{I_0 S / n^2} \quad \therefore \text{Unit} = \text{cm}$$

(i) $T = 313K$ अतः $10^3/T = 3.195 K^{-1}$

$$g = \frac{0.257 \times 3.14 \times 0.05}{5 \times 10^{-3} \times 0.6931} = 11.643052, \log_{10} g = 1.5$$

(ii) $T = 318K$ $\therefore 10^3/T = 3.145 K^{-1}$

$$g = \frac{0.255 \times 3.14 \times 0.05}{5 \times 10^{-3} \times 0.6931} = 11.55244, \log_{10} g = 1.06267$$

(iii) $T = 323K$, $10^3/T = 3.0957 K^{-1}$

$$g = \frac{0.253 \times 3.14 \times 0.05}{5 \times 10^{-3} \times 0.6931} = 11.4618838, \log_{10} g = 1.058$$

(iv) $T = 328K$, $10^3/T = 3.048 K^{-1}$

$$g = \frac{0.251 \times 3.14 \times 0.05}{5 \times 10^{-3} \times 0.6931} = 11.371220, \log_{10} g = 1.05817$$

(v) $T = 333K$; $10^3/T = 3.003 K^{-1}$

$$g = \frac{0.248 \times 3.14 \times 0.05}{5 \times 10^{-3} \times 0.6931} = 11.235319, \log_{10} g = 1.050385$$

(vi) $T = 338K$, $10^3/T = 2.958 K^{-1}$

$$g = \frac{0.245 \times 3.14 \times 0.05}{5 \times 10^{-3} \times 0.6931} = 11.093408, \log_{10} g = 1.04824$$

(vii) $T = 343K$, $10^3/T = 2.915 K^{-1}$

$$g = \frac{0.242 \times 3.14 \times 0.05}{5 \times 10^{-3} \times 0.6931} = 10.96393, \log_{10} g = 1.03942$$

जहाँ $V =$ लवमान विभवान्तर, आन्तरिक अन्वेषी अलाकाओं के मध्य (Volt)
 $I =$ बाहरी अन्वेषी अलाकाओं से नमून में धारा (Amp)
 $S =$ क्रमागत अलाकाओं के मध्य दूरी (cm)
 $S_0 =$ प्रतिरोधकता (Ω मीटर)

अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भरता:-

एक नैज अर्धचालक की चालकता में एल व होल, दोनों प्रकार के आवेशवाहकों का योगदान देता है,

$$\sigma = e(n_e \mu_e + n_h \mu_h)$$

$$J = n_i e (\mu_e + \mu_h)$$

जहाँ $n_e =$ आवेश वाहक एल की संख्या घनत्व

$n_h =$ आवेश वाहक होल की संख्या घनत्व

$\mu_e =$ एल की गतिशीलता

$\mu_h =$ होल की गतिशीलता

$n_i = n_e = n_h =$ नैज अर्धचालक में एल या होल की संख्या घनत्व

एल संख्या घनत्व की ताप (T) पर निर्भरता इस प्रकार है:-

$$n_i = N T^{3/2} \exp \left[\frac{-E_g}{2KT} \right]$$

जहाँ N एक नियतांक है

तथा E_g EV में लेते हैं,

$$S = A \exp \left[\frac{-E_g}{2KT} \right]$$

(viii) $T = 348$, $10^3/T = 2.872 \text{ K}^{-1}$
 $\rho = \frac{0.237 \times 3.14 \times 0.05}{5 \times 10^{-3} \times 0.693} = 10.73697$, $\log_{10} \rho = 1.03088$

(ix) $T = 353 \text{ K}$, $10^3/T = 2.832 \text{ K}^{-1}$
 $\rho = \frac{0.232 \times 3.14 \times 0.05}{5 \times 10^{-3} \times 0.693} = 10.51046$, $\log_{10} \rho = 1.02162$

(x) $T = 358 \text{ K}$, $10^3/T = 2.793 \text{ K}^{-1}$
 $\rho = \frac{0.225 \times 3.14 \times 0.05}{5 \times 10^{-3} \times 0.693} = 10.1933$, $\log_{10} \rho = 1.008306$

(xi) $T = 363 \text{ K}$, $10^3/T = 2.755 \text{ K}^{-1}$
 $\rho = \frac{0.48 \times 3.14 \times 0.05}{5 \times 10^{-3} \times 0.693} = 9.876208$, $\log_{10} \rho = 0.99458$

(xii) $T = 368 \text{ K}$, $10^3/T = 2.718 \text{ K}^{-1}$
 $\rho = \frac{0.198 \times 3.14 \times 0.05}{5 \times 10^{-3} \times 0.693} = 8.970134$, $\log_{10} \rho = 0.952798$

$10^3/T (\text{K}^{-1})$ (वर्षा $\log_{10}(\rho)$ के मध्य ग्राफ का ढाल $= \frac{AB}{BC}$)

Slope $\Rightarrow \frac{1.0083 - 0.97419}{2.793 - 2.718} = 0.456$

Energy Band gap (E_g) $= 2.303 \times 10^3 \times 2 \text{ K} \times (\text{slope})$
 $= 2.303 \times 10^3 \times 2 \times 8.617 \times 10^{-5} \times 0.456$
 $= 0.208 \text{ MeV}$

जहाँ A-नियतांक है।

ताप के घटने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर-पर-
घातांकी रूप में बढ़ती है।

अतः

$$\log_{10} \rho = C + \frac{1}{2.303} \times \frac{E_g}{2KT} \quad \because C = \log_{10} A$$

$$\log_{10} \rho = C + \frac{1}{2.303 \times 10^3} \times \frac{E_g}{2K} \left(\frac{10^3}{T} \right)$$

यहाँ $\log_{10} \rho$ व $10^3/T$ के मध्य ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है।

संसारणी :->

क्र.सं.	ताप	आन्तरिक शलाकाओं के मध्य विभवान्तर (V)	ताप (K)	$10^3/T$ (K ⁻¹)	प्रतिरोधकता	$\log_{10} \rho$
1.	40	0.257	313	3.155	11.443052	1.066066
2.	45	0.255	318	3.145	11.55244	1.06267
3.	50	0.253	323	3.095	11.461838	1.059254
4.	55	0.251	328	3.048	11.371230	1.055807
5.	60	0.248	333	3.003	11.235319	1.05058
6.	65	0.245	338	2.955	11.095408	1.045257
7.	70	0.242	343	2.915	10.96309	1.039949
8.	75	0.237	348	2.873	10.736978	1.03088
9.	80	0.232	353	2.838	10.57845	1.04621
10.	85	0.225	358	2.793	10.19333	1.00831
11.	90	0.218	363	2.755	9.876203	0.9945
12.	95	0.208	368	2.718	9.4831718	0.9748
13.	100	0.198	373	2.680	8.9701371	0.9527

Teacher's Signature.....

प्रेक्षण सारणी :-

- (1) अन्वेषी शालाकाओं के मध्य दूरी $d = 2\text{mm} = 2 \times 10^{-3}\text{cm}$
- (2) अर्द्ध-चालक नमूने की मोटाई $(W) = 0.5\text{mm} = 0.5 \times 10^{-3}\text{cm}$
- (3) अर्द्ध-चालक नमूने में प्रवाहित स्थिर धारा मान

$$= 5\text{mA} = 0.005\text{A} = 5 \times 10^{-3}\text{A}$$

परिबाम :-


- (i) अर्द्ध-चालक चिप की प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता ग्राफ में प्रदर्शित की गई है। $1/T$ के मान में वृद्धि पर प्रतिरोधकता स्वरधांतज रूप से बढ़ती है अर्थात् ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोधकता घटती है।
- (ii) दिये गये अर्द्ध-चालक के लिए बैंड ऊर्जा अंतराल

$$E_g = 0.208\text{eV}$$
 प्राप्त होता है।


सावधानियाँ :-

- (1) अर्द्ध-चालक चिप की सतह समतल होनी चाहिए।
- (2) चारों अन्वेषी संरंधी होने चाहिए।
- (3) चतुर्भुज अन्वेषी शालाकाओं का दाब संपर्कित करने के लिए समापोजन टुल्के से करना चाहिए।
- (4) आन्तरिक अन्वेषी शालाकाओं के मध्य वोल्टता मापन उच्च प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से करवना चाहिए।
- (5) आवन का ताप वही उपकरण निर्माता द्वारा दर्शाई गई सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

Teacher's Signature.....

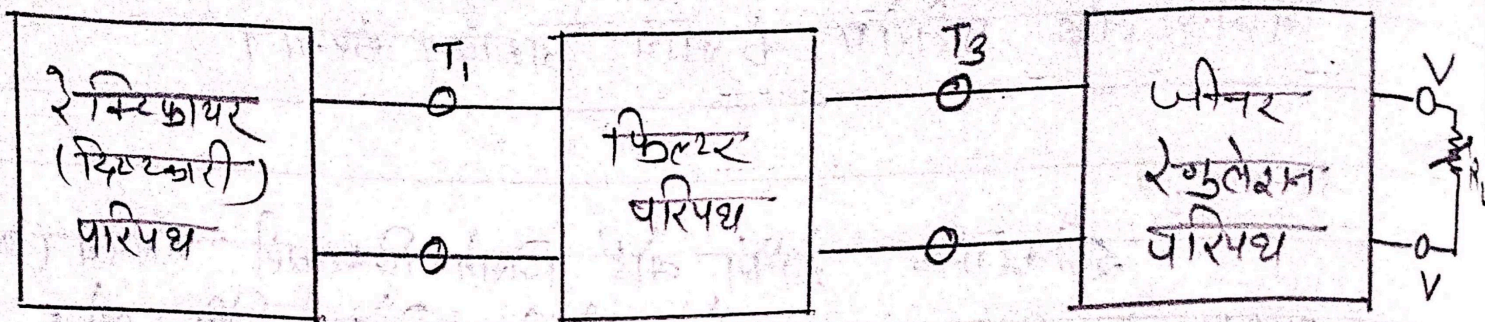

जेनर नियमित पावर सप्लाय का ब्लॉक आरेख

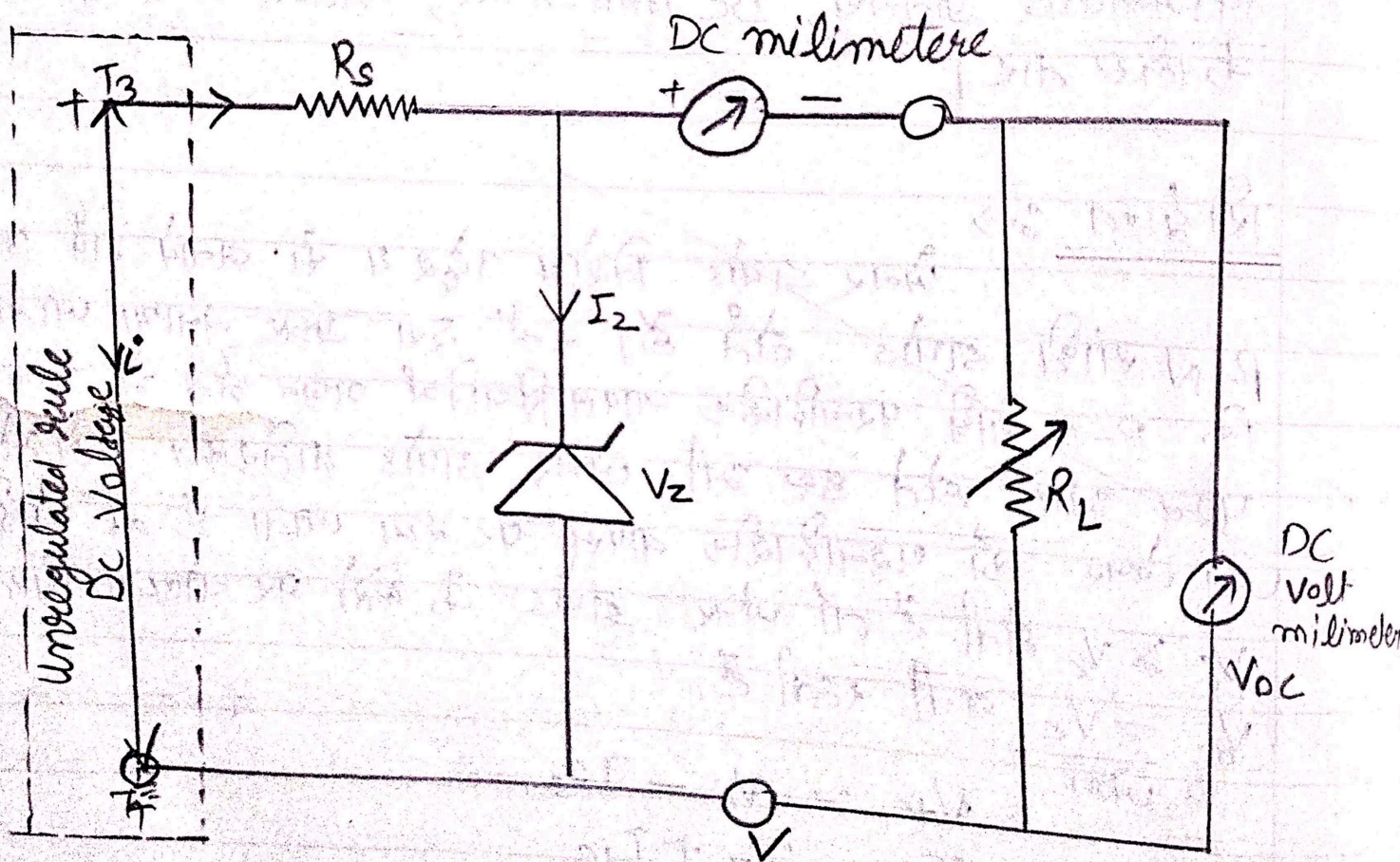

जेनर निम्नन परिपथ

उद्देश्य:-

जेनर नियमित पावर सप्लाई की अभिकल्पना और विभिन्न लोड प्रतिरोध के साथ अध्ययन करना।

उपकरण:-

इलेक्ट्रॉनिक ड्रैनिंग बोर्ड जिसमें दिष्टकारी परिपथ (अपचायी ट्रांसफार्मर, PN जंक्शन डायोड ब्रेवी प्रतिरोध, विभिन्न लोड फिल्टर परिपथ (शॉर्ट संधारित्र) जेनर डायोड ब्रेवी प्रतिरोध, विभिन्न लोड प्रतिरोध, DC मिली अमीटर, उपलब्ध हैं तथा संयोजन के लिए तार।

सिद्धान्त :-

जेनर डायोड विशेष उद्देश्य से बनाये गये अर्द्धचालक P-N संधि डायोड होते हैं। इन्हें इस प्रकार बनाया जाता है कि P-N संधि पश्चदिशील वापस सिल्वेतिम भ्रमण क्षेत्र में उच्च पश्च द्वारा होते इस भी जेनर डायोड क्षतिग्रस्त नहीं होता जब जेनर की पश्चदिशील वापस पर रखा जाता है तो यदि $V_i \geq V_z$ होती है तो जेनर डायोड के कैथोड पर वोल्टता निरत $V_{dc} \approx V_z$ बनी रहती है।

जहाँ

$$V_{dc} = V_i - I R_s$$

$$I = I_z + I_{dc}$$

लोड प्रतिरोध को V_{dc} पर उभाव:-

लोड प्रतिरोध R_L में सप्लाई करने पर I_{dc} और I_z में भी परिवर्तन होता है।

लेकिन यह परिवर्तन इस प्रकार होता है कि

$$\Delta I_2 = -\Delta I_{dc}$$

अर्थात् जब I_{dc} घटता है (लोड बढ़ने पर) तब I_2 बढ़ जाता है। और जब I_{dc} बढ़ता है तब I_2 घट जाता है।

निवेशी वोल्टता V_i में वृद्धि का प्रभाव:-

यदि निवेशी वोल्टता V_i में वृद्धि होती है तब धारा Z_m भी वृद्धि होती है। लेकिन इसके साथ में संगत जेनर धारा I_2 में इस प्रकार वृद्धि हो जाती है कि I_{dc} नियत बनी रहती है। अर्थात् $\Delta I_2 = \Delta I$ तथा $I_{dc} = \text{constant}$ इससे निष्पन्न वोल्टता $V_{dc} = I_{dc} R_L = V_2$ नियत बनी रहती है।

प्रतिशत वोल्टता निगमन का सूत्र:-

$$\% \text{ Regulation} = \frac{(V_{dc})_{\text{no load}} - V_{dc} \text{ (specified load)}}{V_{dc} \text{ (specified load)}} \times 1000$$

यहाँ $(V_{dc})_{\text{no load}}$ = जेनर नियमित पावर सप्लाय के निमि सिरो पर वोल्टता है जब $R_L = \infty$ अर्थात् लोड नहीं है।

$(V_{dc})_{\text{specified load}}$ = जेनर नियमित पावर सप्लाय के निमि सिरो पर वोल्टता है जब दिया हुआ लोड R_L लगा हो। एक आदर्श जेनर डापोड में नियमित सप्लाय के लिए वोल्टता नियमन शून्य (0%) होता है।

गणना :

$$\% \text{ वोल्टता नियमन} = \frac{(V_{dc})_{\text{no load}} - (V_{dc})_{\text{specified load}} \times 100}{(V_{dc})_{\text{specified load}}}$$

यहाँ $(V_{dc})_{\text{no load}} = 5.78 \text{ V}$

(i) $R_L = 100 \Omega$ $(V_{dc})_{100 \Omega} = 5.54 \text{ V}$

$$\% \text{ नियमन} = \frac{5.78 - 5.54}{5.78} \times 100 = 4.15\%$$

(ii) $R_L = 270 \Omega$ $(V_{dc})_{270 \Omega} = 5.58 \text{ V}$

$$\% \text{ नियमन} = \frac{5.78 - 5.58}{5.78} \times 100 = 3.46\%$$

(iii) $R_L = 470 \Omega$ $(V_{dc})_{470 \Omega} = 5.66 \text{ V}$


$$\% \text{ नियमन} = \frac{5.78 - 5.66}{5.78} \times 100$$

$$= 2.078\%$$

X - अक्ष पर

1-वॉल्ट रोलाना = 55 किलो

Y - अक्ष पर 1 वॉल्ट रोलाना = 0.5 मिली

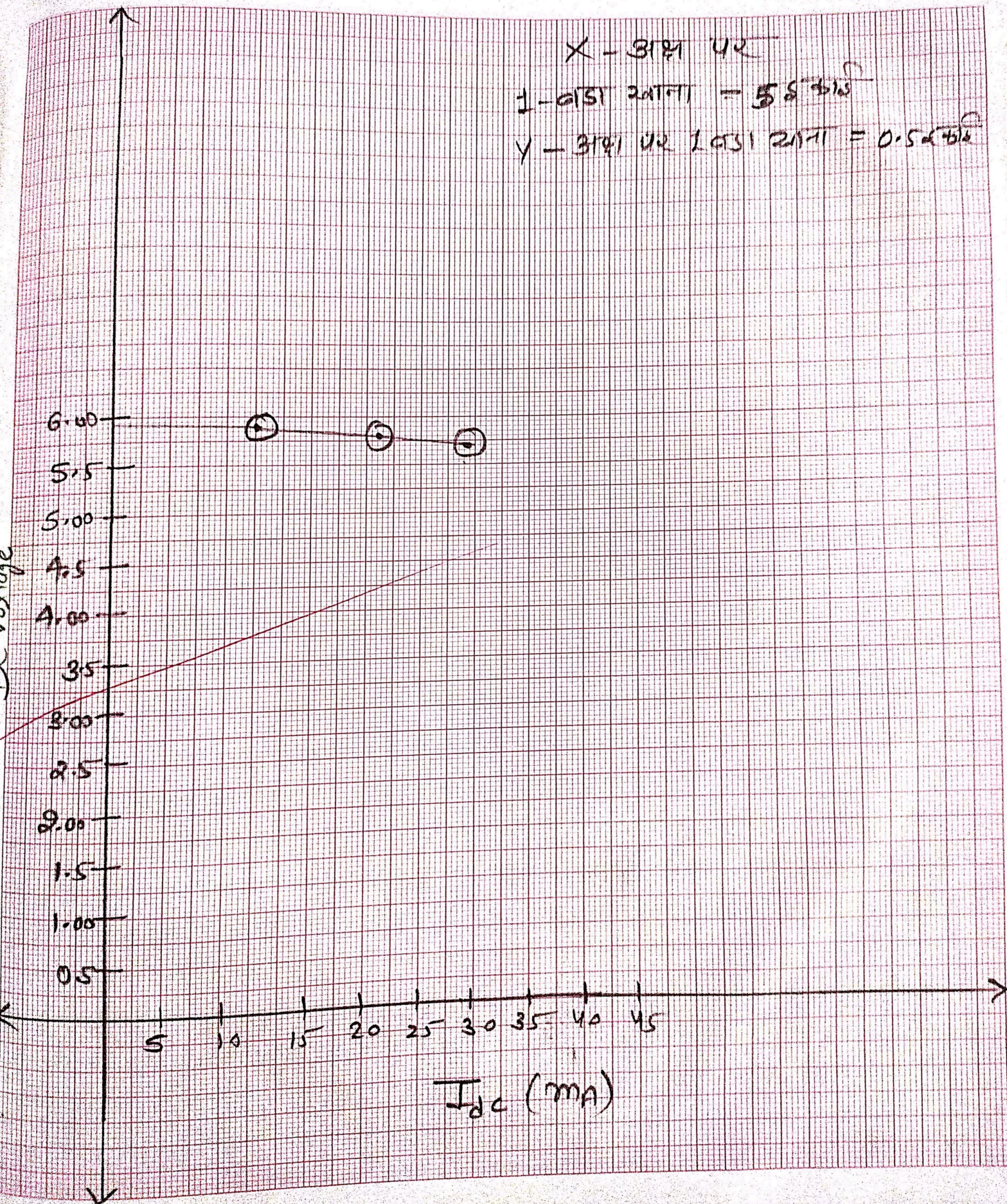

प्रेक्षण :-

(1) जेनर नियमित पावर सप्लाय के लिए जेनर डायोड के आन्तरे

$$P_Z = 400 \text{ mWatt} \cdot V_Z = 5.1 \text{ Volt} \cdot (I_Z)_{\min} =$$

श्री जी प्रतिरोध
निवेशी वोल्टा $R_S = 220 \Omega$

$$V_0 = 12.5 \text{ Volt } 10\%$$

$$(V_{dc})_{\text{no load}} = 6.78 \text{ Volt}$$

प्रेक्षण सारणी :-

सं.	लोड प्रतिरोध	लोड धारा	निर्गत वोल्टता लोड के शिरो पर	% नियमन (माना के)
	(R_L)	$I_{dc} \text{ (mA)}$	$(V_{dc}) \text{ Volt}$	
1.	120 Ω	29.9 mA	5.54	4.15%
2.	270 Ω	21.2 mA	5.58	3.46%
3.	470 Ω	19.2 mA	5.66	2.078%

परिणाम :-


(1) $R_L = 120 \Omega$ से $R_L = 470 \Omega$ की परास के लिए प्रतिवृत्त वोल्टता नियमन = 4.15% से 2.078% परास में प्राप्त होता है।

(2) निर्गत DC वोल्टता (V_{dc}) और लोड धारा (I_{dc}) के मध्य ग्राफ लेखानियम की शैली प्रकट होता है।


सावधानियाँ :-

- (i) परिपथ और संयोजन का समझने के तब परीक्षण के बाद पावर आने करें।
- (ii) उचित परास DC अमीटर और DC वोल्टमीटर का उपयोग करना चाहिए।
- (iii) उच्च वोल्टता के किसी खुले टर्मिनल को नंगे हाथ नहीं छुएं।

उभयनिष्ठ आधार संरूपण (विन्यास)

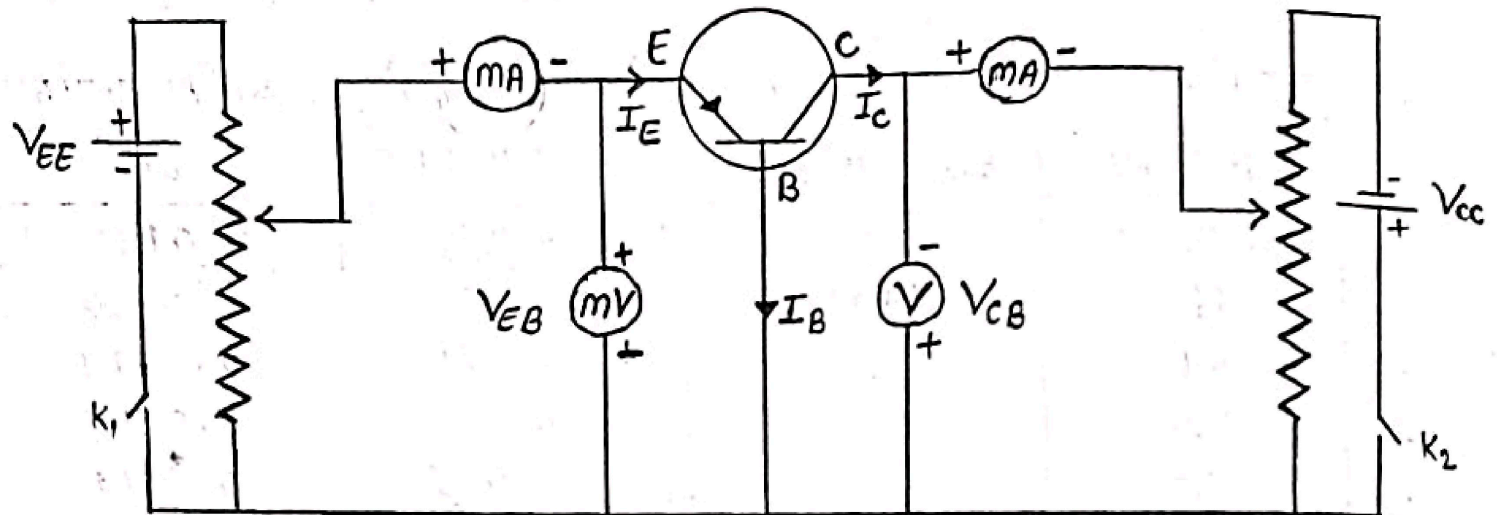

PNP - ट्रांजिस्टर

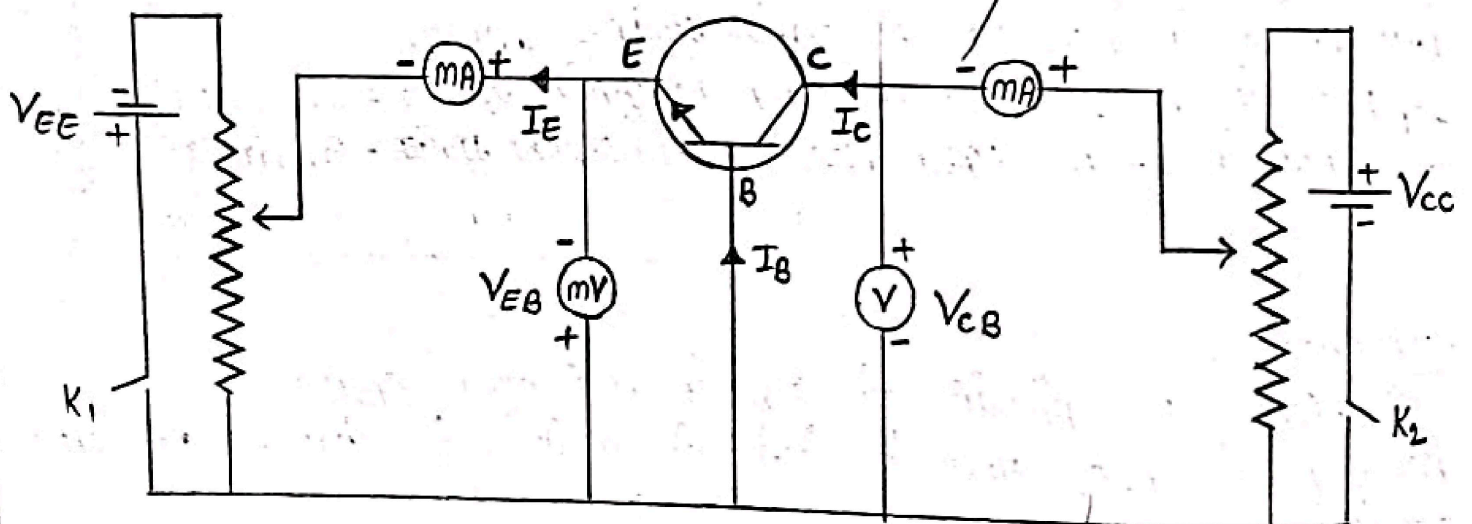

NPN - ट्रांजिस्टर

* उद्देश्य :- उभयनिष्ठ आधार संरूपण में NPN/PNP ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिकों का अध्ययन करना।

* उपकरण :- एक ट्रांजिस्टर NPN/PNP, उपयुक्त वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर, दो मिली अमीटर, दो धारा नियंत्रक, दो कुंजियाँ, दो बैटरी इत्यादि।

* सिद्धांत :-

(A) निवेशी अभिलाक्षणिक :- चित्रानुसार परिपथ में संग्राहक आधार वोल्टता V_{CB} को स्थिर रखकर उत्सर्जक - आधार वोल्टता V_{EB} को परिवर्तन कर उत्सर्जक द्वारा I_E के पाठ्यांक लेते हैं और V_{EB} व I_E में लेखा चित्र खींचते हैं। इसे निवेशी अभिलाक्षणिक कहते हैं।
इन अभिलाक्षणिकों से :-

(i) निवेशी प्रतिबाधा :-
$$h_{ib} = \left(\frac{\Delta V_{EB}}{\Delta I_E} \right)_{V_{CB} = \text{नियत}}$$


(ii) उत्क्रम वोल्टता अंतरित निष्पत्ति :-
$$h_{rb} = \left(\frac{\Delta V_{EB}}{\Delta V_{CB}} \right)_{I_E = \text{नियत}}$$

(B) निर्गत अभिलाक्षणिक :- अब उत्सर्जक धारा I_E को नियत रखकर संग्राहक - आधार वोल्टता V_{CB} को परिवर्तन कर संग्राहक धारा I_C के मान ज्ञात करते हैं और $(V_{CB}$ व $I_C)$ को आलेखित कर अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं। इस निर्गत लेखाचित्र से :-

(i) निर्गत-चालकता :-
$$h_{ob} = \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta V_{EB}} \right)_{I_E = \text{नियत}}$$

(ii) अग्र धारा लब्धि :-
$$h_{fb} = \alpha = \left(\frac{\Delta I_B}{\Delta I_E} \right)_{V_{CB} = \text{नियत}}$$

V_{EB} व I_E के मध्य ग्राफ :-

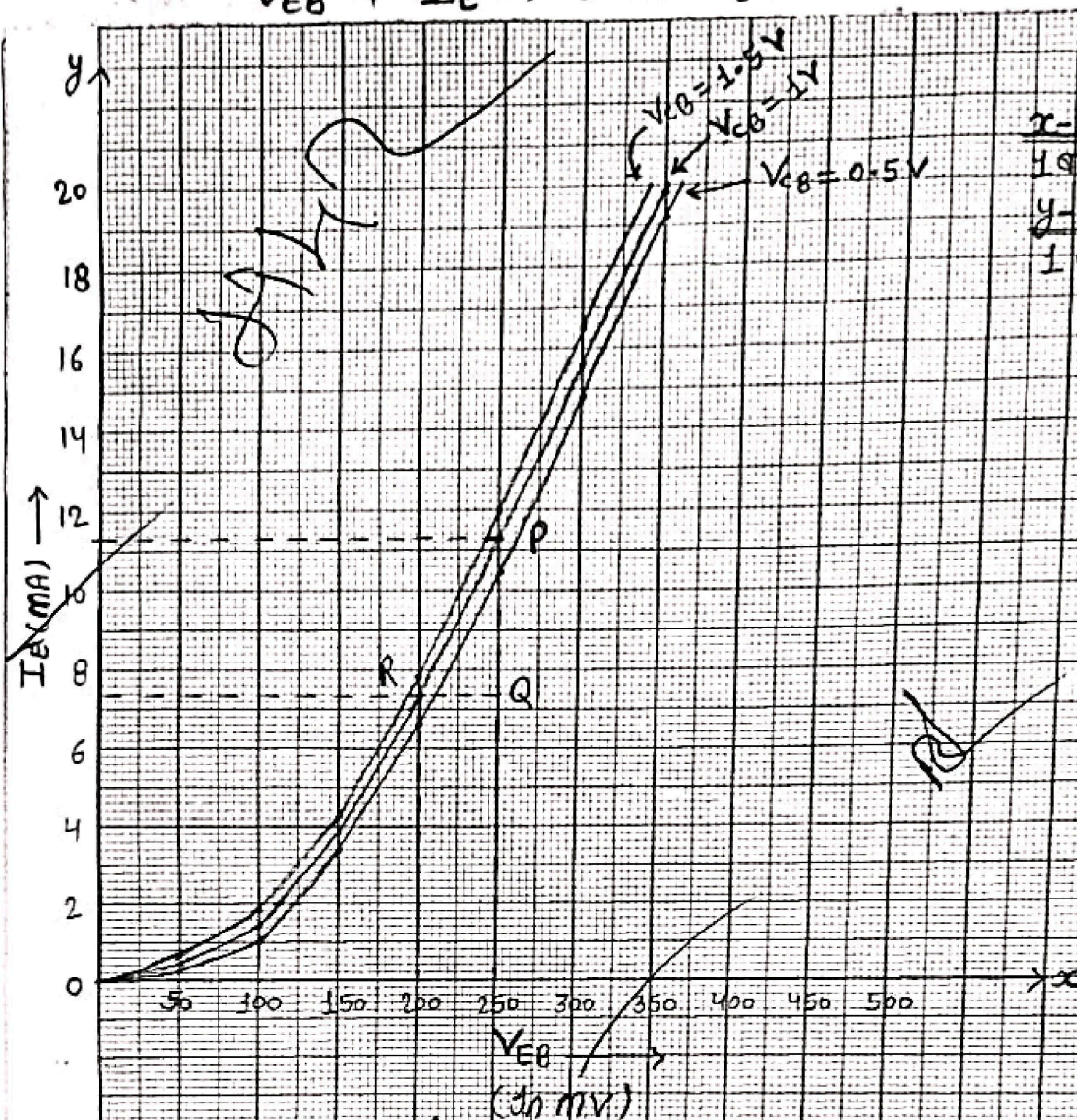

पैमाना


x-अक्ष पर:-

1 बड़ा खाना = 50 mV

y-अक्ष पर:-

1 बड़ा खाना = 2 mA

V_{CB} व I_C के मध्य ग्राफ :-

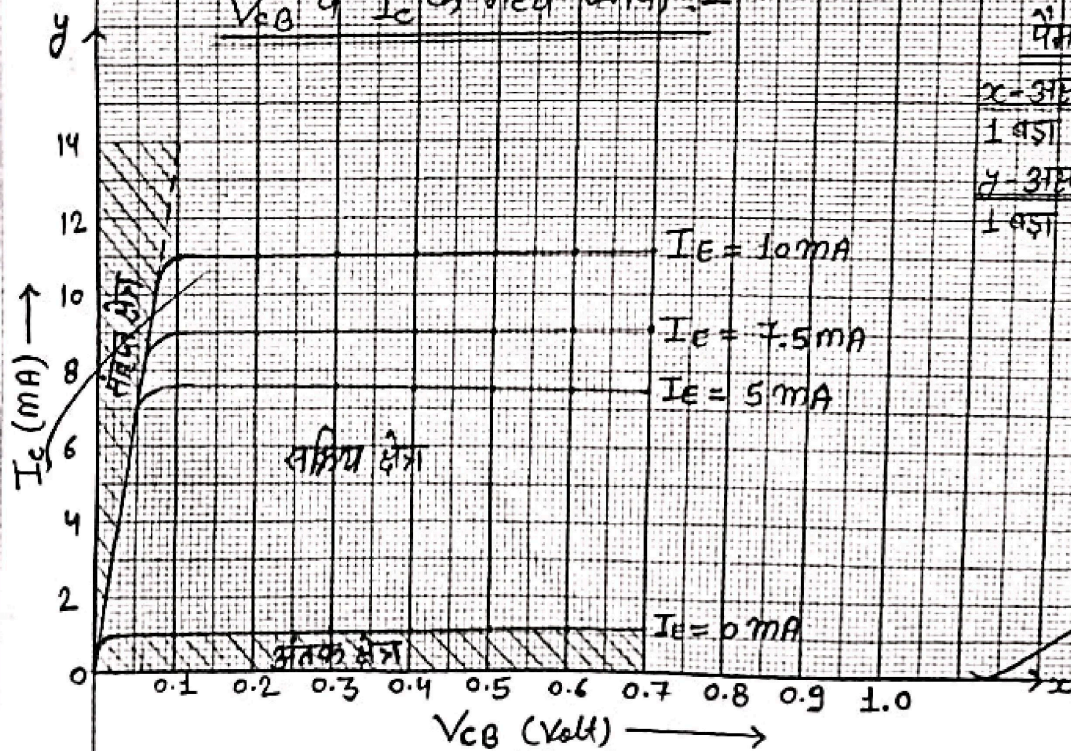

पैमाना

x-अक्ष पर:-

1 बड़ा खाना = 0.1 Volt

y-अक्ष पर:-

1 बड़ा खाना = 2 mA

* प्रश्न :-

(A) ट्रान्जिस्टर का प्रकार = PNP

(B) निवेशी अभिलाक्षणिक के लिए :-

S.No.	$V_{CB} = 0.5 \text{ Volt}$		$V_{CB} = 1 \text{ Volt}$		$V_{CB} = 1.5 \text{ Volt}$	
	$V_{EB} \text{ (mV)}$	$I_E \text{ (mA)}$	$V_{EB} \text{ (mV)}$	$I_E \text{ (mA)}$	$V_{EB} \text{ (mV)}$	$I_E \text{ (mA)}$
1.	50	0.02	50	0.04	50	0.06
2.	100	1.00	100	1.41	100	1.83
3.	150	3.42	150	3.84	150	4.24
4.	200	6.63	200	7.25	200	7.81
5.	250	10.48	250	11.22	250	12.07
6.	300	14.67	300	15.52	300	16.48
7.	350	18.21	350	19.79	350	-

(C) निगति अभिलाक्षणिक के लिए :-

S.No.	$I_E = 5 \text{ mA}$		$I_E = 7.5 \text{ mA}$		$I_E = 10 \text{ mA}$	
	$V_{CB} \text{ (Volt)}$	$I_C \text{ (mA)}$	$V_{CB} \text{ (Volt)}$	$I_C \text{ (mA)}$	$V_{CB} \text{ (Volt)}$	$I_C \text{ (mA)}$
1.	0.1	7.62	0.1	9.00	0.1	✓ 11.01
2.	0.2	7.63	0.2	9.01	0.2	11.02
3.	0.3	7.64	0.3	9.03	0.3	11.04
4.	0.4	7.65	0.4	9.04	0.4	11.05
5.	0.5	7.67	0.5	9.06	0.5	11.07
6.	0.6	7.70	0.6	9.08	0.6	11.08
7.	0.7	7.71	0.7	9.09	0.7	11.09

गणना :-

(A) निवेशी अभिलासगिक वक्र द्वारा :-

(i) निवेशी प्रतिबाधा :-

$$h_{ib} = \left(\frac{\Delta V_{EB}}{\Delta I_E} \right)_{V_{CB} = \text{नियत}}$$

$$h_{ib} = \frac{250 - 200}{11.22 - 7.25} = \frac{50 \text{ mV}}{3.97 \text{ mA}} = \underline{\underline{12.59 \Omega}}$$

(ii) उत्क्रम वोल्टता अंतरित निष्पत्ति :-

$$h_{rb} = \left(\frac{\Delta V_{EB}}{\Delta V_{CB}} \right)_{I_E = \text{नियत}}$$

$$h_{rb} = \left(\frac{210 - 200}{0.5 - 1} \right) \times 10^{-3} = \frac{10}{-0.5} \times 10^{-3} = -20 \times 10^{-3} = \underline{\underline{-2 \times 10^{-2}}}$$

(B) निर्गति अभिलासगिक वक्र द्वारा :-

(iii) निर्गति (निर्गम) चालकता :-

$$h_{ob} = \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CB}} \right)_{I_E = \text{नियत}}$$

$$h_{ob} = \left(\frac{9.04 - 9.03}{0.4 - 0.3} \right) \times 10^{-3} = \frac{0.01}{0.1} \times 10^{-3} = \underline{\underline{10^{-4} \text{ म्हों}}}$$

(iv) अग्र धारा लब्धि :-

$$h_{fb} = \alpha = \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \right)_{V_{CB} = \text{नियत}}$$

$$h_{fb} = \alpha = \left(\frac{11.05 - 9.04}{10 - 7.5} \right) = \frac{2.1 \text{ mA}}{2.5 \text{ mA}} = \underline{\underline{0.84}}$$

* परिणाम:-

(A) दोनों अभिलासिक वक्र ग्राफ के अनुरूप आते हैं।

(B) उभयनिष्ठ आधार संरूपण में ट्रांजिस्टर के पैरामीटर:- ✓

$$h_{ib} = 12.59 \Omega$$

$$h_{rcb} = -2 \times 10^{-2}$$

$$h_{ob} = 10^{-4} \text{ म्हों}$$

$$h_{fb} = \alpha = 0.84$$

* सावधानियाँ:-

(i) ट्रांजिस्टर के अनुमत वोल्टताओं की ध्यान में रखकर उत्सर्जक तथा संग्राहक पर वोल्टता लगाना चाहिए।

(ii) ट्रांजिस्टर के सिध संग्राहक वोल्टता का मान मंजूर वोल्टता (Break down voltage) से कम होना चाहिए।

(iii) ट्रांजिस्टर को परिपथ में लगाने के सिध सबसे पहले आधार को जोड़ना चाहिए तथा संयोजन से हटाने समय सबसे पहले आधार को हटाना चाहिए।

(iv) ट्रांजिस्टर के गर्म हो जाने की स्थिति में विद्युत परिपथ को पुनः जाँच की जानी चाहिए तथा परिपथ को सही संयोजित करना चाहिए।

~~Handwritten signature~~
22/11/22